Laborbericht

AD-DA Wandler

Studiengang Informatik / Informationstechnik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

Paul Walker & Jens Hocke

Inhaltsverzeichnis


1	Versuch Nr.1				
	1.1	Genutze Geräte und Bauteile			
	1.2	Versuchsaufbau			
	1.3	Messung			
		1.3.1 Integrale Nichtlinearität			
		1.3.2 Differenzielle Nichtlinearität			

Autoren: Paul Walker & Jens Hocke, Kurs: INF20IN

${\bf Abk\"{u}rzungs} verzeichn is$

ADC Analog Digital Converter
DMM Digitales Multimeter
DNL Differenzielle Nichtlinearität
FSR Full Scale Range
INL Integrale Nichtlinearität
LED Light Emitting Diode
TTL Transistor Transistor Logik

Autor: Paul Walker & Jens Hocke, Kurs: INF20IN

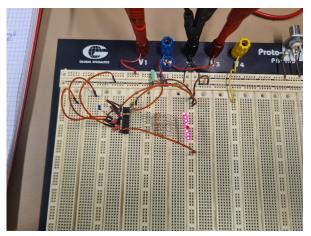

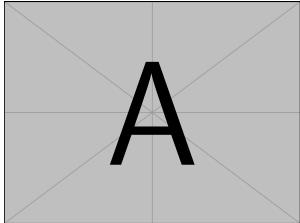


Abbildung 1: Versuchsaufbau

Abbildung 2: Schaltung

1 Versuch Nr.1

Es soll die Integrale Nichtlinearität (INL) und die Differenzielle Nichtlinearität (DNL) im mittleren Bereich, sowie die Konversionsrate des Analog Digital Converter (ADC) gemessen werden.

1.1 Genutze Geräte und Bauteile

Digitales Multimeter (DMM): FLUKE 87 V True RMS Multimeter

Netzgerät: BASETech BT-153

ADC: ADC0804

1.2 Versuchsaufbau

Dafür wird die Schaltung und der Versuchsaufbau in Abbildung 1 verwendet.

Dabei ist zu beachten, dass der analoge Masseanschluss und der digitale Masseanschluss des ADC bis zum Netzgerät getrennt verlaufen sollten, um Störungen zu vermeiden.

Für unsere Anwendung wird eine Referenz/Versorgungsspannung von 5.12V gewählt, um eine Auflösung von 20mV/LSB zu erreichen. Um die Eingangsspannung möglichst genau einzustellen wird sie direkt am Netzgerät mit dem DMM überprüft. Auf dem Referenzschaltplan des Datenblattes das ADC ist der $V_{ref}/2$ Eingang des ADC zusätzlich beschaltet. Dieser erhöht die Genauigkeit der Schaltung. Für unsere Anwendung wird er allerdings nicht benötigt.

Der ADC hat einen differenziellen analog Eingang. Da in unserer Schaltung aber nur eine einfache analoge Eingangsspannung digitalisiert werden soll, wird der negative Differenzielle Eingang $V_{IN}(-)$ auf GND gesetzt und $V_{IN}(+)$ als einfacher analoger Eingang verwendet. Die analoge Eingangsspannung wird für den Versuch direkt vom Netzgerät bezogen und für bessere Genauigkeit am Netzgerät mit einem DMM gemessen.

Die Logik Ausgänge des ADC sind low-aktive Transistor Transistor Logik (TTL) Ausgänge.

Dadurch wird ein 1 Bitwert von einer nicht leuchtenden und ein 0 Bitwert von einer leuchtenden LED symbolisiert. Die LEDs können auch nicht umgekehrt beschalten werden, da das zu Störungen im ADC führen würde.

1.3 Messung

1.3.1 Integrale Nichtlinearität

Es soll die INL des ADC über den gesamten Bereich gemessen werden. Es werden 16 gleich große und in der Full Scale Range (FSR) gleichmäßig verteilte Übergänge des Bitmusters gemessen.

Dafür wird die analoge Eingangsspannung mit dem DMM gemessen und protokolliert. Daraufhin wird sie erhöht bis der nächste Bit-Sprung geschieht. Der wert bei dem der Bit-Sprung auftritt, wird auch gemessen und protokolliert.

Digital	V_{in}	ΔV_{in}	Abweichung von der Idealgeraden
$15 \rightarrow 16$	$0,31V \rightarrow 0,316V$	6mV	10mV; $-4mV$
$31 \rightarrow 32$	$0,612V \to 0,636V$	24mV	-8mV; $-4mV$
$47 \rightarrow 48$	$0,935V \to 0,953V$	18mV	-5mV; $-7mV$
$63 \rightarrow 64$	$1,25V \rightarrow 1,27V$	20mV	-10mV; $-10mV$
$79 \rightarrow 80$	$1,575V \to 1,595V$	20mV	-5mV; $-5mV$
$95 \rightarrow 96$	$1,887V \rightarrow 1,91V$	23mV	$-13mV \; ; \; -10mV$
$111 \rightarrow 112$	$2,2V \rightarrow 2,215V$	15mV	-20mV; $-25mV$
$127 \rightarrow 128$	$2,52V \rightarrow 2,54V$	20mV	$-20mV \; ; \; -20mV$
$143 \rightarrow 144$	$2,837V \to 2,86V$	23mV	-23mV; $-20mV$
$159 \rightarrow 160$	$3,16V \rightarrow 3,18V$	20mV	-20mV; $-20mV$
$175 \rightarrow 176$	$3,476V \rightarrow 3,491V$	15mV	-24mV; $-29mV$
$191 \rightarrow 192$	$3,79V \rightarrow 3,828V$	38mV	-30mV; $-12mV$
$207 \rightarrow 208$	$4,115V \rightarrow 4,137V$	22mV	-25mV; $-23mV$
$223 \rightarrow 224$	$4,428V \rightarrow 4,444V$	16mV	-32mV; $-36mV$
$239 \rightarrow 240$	$4,74V \rightarrow 4,756V$	16mV	-40mV; $-44mV$
$254 \rightarrow 255$	$5,046V \to 5,055V$	9mV	-34mV; $-45mV$

Tabelle 1: Werte

In Abbildung 5 und in Tabelle 1 lässt sich ein gain Fehler feststellen. Dieser Fehler kann vom Bauteil kommen oder aber von einer falschen Einstellung von V_{ref} . Korrigieren lässt sich der Fehler durch Anpassen von V_{ref} .

Massive Fehler in den Differenzspannungen sind nicht erkennbar, der Wert liegt wie erwartet überall bei etwa 20mV

1.3.2 Differenzielle Nichtlinearität

Es soll die DNL über den mittleren Bereich des ADC gemessen werden. Dazu werden neun symmetrisch um die Bereichsmitte liegende Werte gemessen. Das Messverfahren ist das gleiche wie in 1.3.1

Autoren: Paul Walker & Jens Hocke, Kurs: INF20IN Seite 4

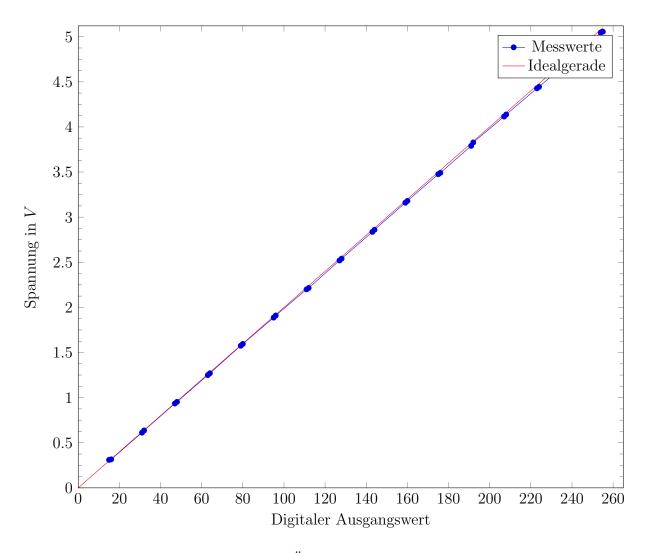


Abbildung 3: Übertragungskennlinie

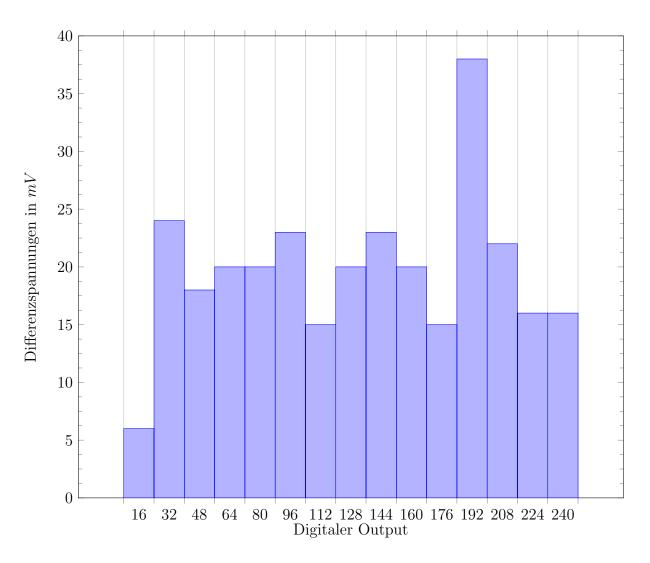


Abbildung 4: Differenzspannungen

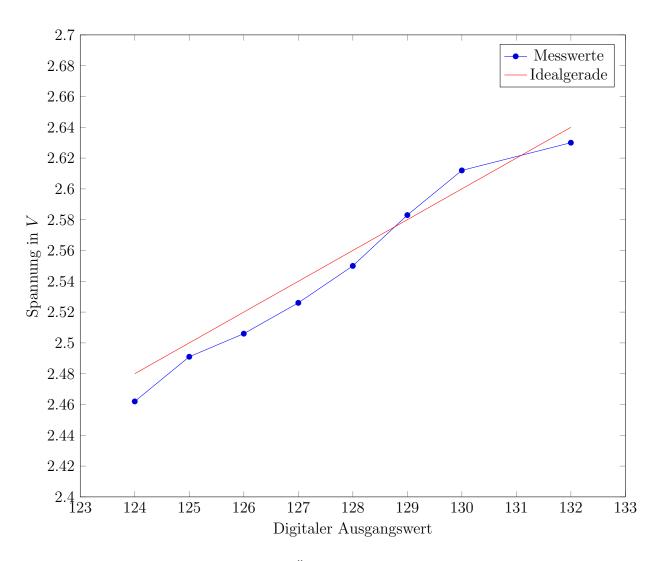


Abbildung 5: Übertragungskennlinie